



هوالعلیم

دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد

سوالات امتحان تکدرس - آبان ۹۹

تاریخ امتحان :

شماره صندلی :

شماره دانشجویی :

نام و نام خانوادگی :

نام مدرس	رشته تحصیلی	نام درس	تعداد واحد	تعداد سئوالات	تعداد صفحات	مدت امتحان
عرفان صالحی	الکترونیک	آز-سیستمهای مخابراتی	۳	۳	۱	۱۲۰ دقیقه
استفاده از : مجاز است.		آزمون تستی نمره منفی : دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اطلاعات خواسته شده، دقیقاً کامل شود.		
فهم سوالات امتحانی ، قسمتی از امتحان است ؛ پس لطفاً سوال نفرمائید .						

این قسمت توسط مدرس تکمیل گردد.

ردیف	نمره میان ترم	نمره عملی	نمره تئوری	نمره پایانی	امضاء استاد	شماره

سوال اول:

فرکانس قطع یک فیلتر پایین گذر با مقادیر خازن ۱۰ میکرو فاراد و مقاومت ۲ کیلو اهم را محاسبه کنید.

سوال دوم

انواع فیلترها را نام ببرید و مدار هر یک را رسم کنید.

سوال سوم

پاسخ فرکانسی یک فیلتر میانگذر و بالا گذر را با یکدیگر مقایسه کنید.

پایان