



هوالعلیم
دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد

سوالات امتحان تدریس

تاریخ امتحان:

شماره صندلی:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان	تعداد صفحات	تعداد سئوالات	تعداد واحد	رشته تحصیلی	نام مدرس	نام درس	این قسمت توسط مدرس تکمیل گردد.
۳۰ دقیقه	۱	۱	۳	کارشناسی برق	مهران علی تبار	مباحث ویژه در الکترونیک	
اطلاعات خواسته شده، دقیقاً کامل شود.		آزمون تستی نمره منفی: دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input checked="" type="checkbox"/>		استفاده از: ... مجاز است.			
فهم سوالات امتحانی، قسمتی از امتحان است؛ پس لطفاً سوال نفرمائید.							

ردیف	نمره میان ترم	نمره عملی	نمره تئوری	نمره پایانی	امضاء استاد

۱- به سوالات زیر به طور کامل پاسخ دهید:

(الف) مدار یکسو کننده نیم موج را رسم کنید و شکل موج ورودی و خروجی را برای آن رسم کنید.

(ب) مدار یکسو کننده تمام موج را رسم کنید و شکل موج ورودی و خروجی را برای آن رسم کنید.