



# هوالعلیم

دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد

سوالات امتحان پایان ترم - تک درس

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

شماره صندلی :

تاریخ امتحان :

نام مدرس	رشته تحصیلی	نام درس	تعداد واحد	تعداد سئوالات	تعداد صفحات	مدت امتحان
مهندس سینا محمدی	برق	کاربرد نرم افزار ترسیمی در برق	۱	۱	۱	۴۵
استفاده از : ..... مجاز است. <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> ندارد اطلاعات خواسته شده، دقیقاً کامل شود.						
<b>فهم سوالات امتحانی ، قسمتی از امتحان است ؛ پس لطفاً سوال نفرمائید .</b>						

این قسمت توسط مدرس تکمیل گردد.

ردیف	نمره میان ترم	نمره عملی	نمره تئوری	نمره پایانی	امضاء استاد	نام

**۱- مدارهای زیر را طراحی نمایید**

**الف: مدار یکی پس از دیگری**

**ب: ستاره مثلث اتومات**

**ج: مدار فلاشر**